

【高速先生原创I学习笔记系列】几 MHz 的低速信号也能出问题?

作者: 陈亮 一博科技高速先生团队成员

【关键词 keyword】

SMI、MII 管理接口、以太网、PHY 芯片、时钟、数据、星型拓扑、回沟、振铃、端接。

【内容摘要 description】


在设计中,通常总是优先处理光口、PCIE等高速信号、或者是音频等模拟信号。规划使用最优的层,最优的通道,阻抗、延时、串扰等细节也被优化到极致。然而剩下的低速信号往往不被重视。但是有些低速信号表示自己也是要面子的,你不重视我,我就给你颜色看。比如咱们今天的主角 MDC& MDIO 信号。

几 MHz 的低速信号也能出问题?

在设计中,通常总是优先处理光口、PCIE 等高速信号、或者是音频等模拟信号。规划使用最优的层,最优的通道,阻抗、延时、串扰等细节也被优化到极致。然而剩下的低速信号往往不被重视。但是有些低速信号表示自己也是要面子的,你不重视我,我就给你颜色看。比如咱们今天的主角 MDC& MDIO 信号。

MDC&MDIO 是串行管理接口(Serial Management Interface)的信号。 MDIO 是用来读/写 PHY 的寄存器,以控制 PHY 的行为或获取 PHY 的状态,MDC 则为 MDIO 提供时钟。

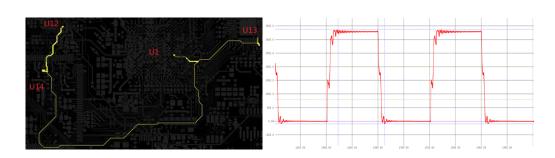我们来看一个案例: PCB 设计中的 MDC 时钟信号如下图左, 仿真波形如下图右。



U14 是驱动端, U1/U12/U13 接收端。U12 接收端的信号从仿真波形来看,在判别区域内信号边沿有回沟和振铃,有误触发的风险。

如何关注



- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习






原因分析:现有拓扑下,因为 U12 是很靠近源端的,U14 到 U13 这段长距离走线成为

根据分析结果以及 PCB 的实际情况,评估了切实可行的优化方案:即变更布线拓扑结构,使用星型拓扑结构,并删除源端串联端接,在每个分支处进行端接。预期结果如下:

STUB,因为分支非常长,导致反射不能淹没在上升沿中,信号出现回沟。

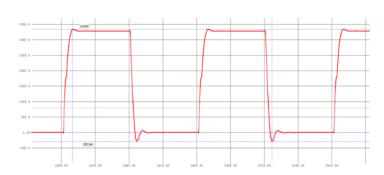

大家是不是觉得已经可以结束了?




太天真了

客户根据我们提供的优化方案进行了修改,但是客户觉得还不够保险,在我的优化方案的基础上,自己又在 MDC 的源端增加了一个 LC 滤波器,并在 MDIO 的每个分支都增加了 LC 滤波器。

优化后的结果详见下记仿真: <u>红色波形</u>是原方案的仿真信号波形,绿色波形是在原方案基础上客户'优化'后的仿真波形。

MDC:

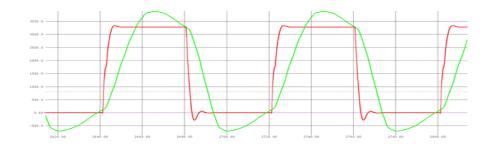

MDIO: Write


1, 3

如何关注


- 1、搜索微信号"高速先生"
- 2、扫描右侧二维码,开始学习





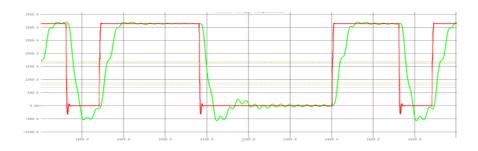

MDIO: Read

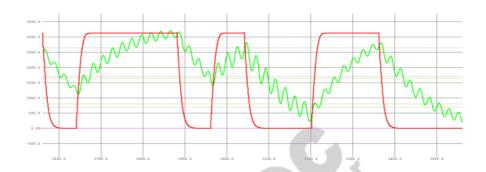


从仿真结果来看,MDC 时钟信号倒是没有回沟了。但是 MDIO 信号如今已经凉透了。 看到这个结果,我。。。




几 MHz 的信号能差到这个程度也是非常不容易的。经过排查,问题出在了新加的 LC 滤波器上,根据官网下载的 DATAsheet 显示,该器件电感量为 350nH,电容量是 110pF。

Customer Part Number	Murata Part Number	Cut-off Frequency [MHz]		rtion Loss .L.)(dB)	Rated Voltage [V(DC)]	Withstanding Voltage [V(DC)]	Rated Current [mA(DC)]	Insulation Resistance [MΩmin.]	ESD Rank 1C:1k\
	NFL18ZT506H1A3D	70 - 70 - 100 - 200 - 300 - 500	6 max (0-50MHz)	30min		30	75	- 1000	10
	NFL18ZT506H1A3B			(200-1000MHz)	iz) 10				
	NFL18ZT706H1A3D		6 max (0-70MHz)	30min					
	NFL18ZT706H1A3B			(300-1000MHz)					
	NFL18ZT107H1A3D		6 max (0-100MHz)	30min					
	NFL18ZT107H1A3B			(400-1000MHz)					
	NFL18ZT207H1A3D		6 max (0-200MHz)	30min			100		
	NFL18ZT207H1A3B			(800-1000MHz)					
	NFL18ZT307H1A3D		6 max (0-300MHz)	30min					
	NFL18ZT307H1A3B			(1200-1000MHz)	1				
	NFL18ZT507H1A3D		6 max	30min					
	NFL18ZT507H1A3B		(0-500MHz)	(1700-1000MHz)					
<capacitano< td=""><td>e> NFL18ZT506H1</td><td>A3:: 110pF</td><td>(typ.) <ir< td=""><td>ductance> NFL1</td><td>18ZT506H</td><td>1A30: 350nH</td><td>(typ.)</td><td></td><td></td></ir<></td></capacitano<>	e> NFL18ZT506H1	A3:: 110pF	(typ.) <ir< td=""><td>ductance> NFL1</td><td>18ZT506H</td><td>1A30: 350nH</td><td>(typ.)</td><td></td><td></td></ir<>	ductance> NFL1	18ZT506H	1A30: 350nH	(typ.)		
	NFL18ZT706H1	A30: 70pF (t	yp.)	NFL1	18ZT706H	1A30: 230nH	(typ.)		
NFL18ZT107H1A3:: 50pF (typ.)				NFL1	NFL18ZT107H1A3D: 150nH (typ.)				
	NFL18ZT207H1A3: 22pF (typ.)			NFL18ZT207H1A3:: 110nH (typ.)					
NFL18ZT307H1A3 :: 16pF (typ.)			NFL1	NFL18ZT307H1A3: 74nH (typ.)					
	NFL18ZT507H1	A30: 10pF (t	vp.)	NFL1	18ZT507H	1A30: 42nH (tvp.)		



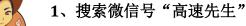

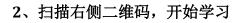



每周两篇原创技术文章,互动交流月月有奖





由于客户在原始方案基础上增加 LC 滤波器。此滤波器具有很强的感性。导致读/写中 途有很大的感性突变,导致信号的反射。且由于每个分支都有滤波器,导致反射信号会在多 个分支上来回反射,信号质量受到严重影响。之前用于改善信号质量的各分支串联端接。不 但起不到改善信号质量的作用,还使得信号质量更差。

至于为什么 MDIO 的 Write /Read 差异如此之大? 由于数据线在读/写模式状态下的端 接电阻的相对位置是不同的。现在的拓扑正好是差的更差(Read),好的更好的一个状态 (Write),所以读/写的信号波形差异非常大。在删除 LC 滤波器后,信号恢复到预期水平。

由此可见即使是几 MHz 的低速信号, 拓扑的使用不当也可能导致信号质量不良, 所以 在设计类似连接多个 IC 的信号时,选择合适的拓扑尤为重要。另外提醒一下,如果拓扑改 变,原本的为了改善信号质量的端接方案就不一定适合新的拓扑了,需要根据新的拓扑进行 合理的调整,没有经过验证不要随意添加滤波器,否则可能会适得其反。

提问: 遇到这种连接多个IC 的信号,你会怎么处理的呢? 欢迎各位小伙伴们加入评论留言 区的互动!

【关于一博】

深圳市一博科技股份有限公司(简称一博科技)成立于 2003 年 3 月,专注于高速 PCB 设计、PCB 制板、SMT 焊接加工和供应链服务。我司在中国、美国、日本设立研发机构, 全球研发工程师600余人。


一博旗下 PCB 板厂位于深圳松岗,采用来自日本、德国等一流加工设备,TPS 精益生产 管理以及品质管控体系的引入,致力为广大客户提供高品质、高多层的制板服务。

一博旗下 PCBA 总厂位于深圳, 并在上海、成都、长沙设立分厂, 厂房面积 23000 平米, 现有 30 条 SMT 产线, 配备全新进口富士 XPF、NXT3、AIMEX III、全自动锡膏印刷机、 十温区回流炉、波峰焊等高端设备,并配有 AOI、XRAY、SPI、智能首件测试仪、全自 动分板机、BGA 返修台、三防漆等设备,专注研发打样、中小批量的 SMT 贴片、组装 等服务。作为国内 SMT 快件厂商,48 小时准交率超过 95%。常备一万余种 YAGEO、 MURATA、AVX、KEMET 等全系列阻容以及常用电感、磁珠、连接器、晶振、二三极管, 并提供全 BOM 元器件服务。

PCB 设计、制板、贴片、物料一站式硬件创新平台,缩短客户研发周期,方便省心。

EDADOC, Your Best Partner.

如何关注

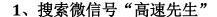

2、扫描右侧二维码,开始学习







【关于高速先生】

高速先生由深圳市一博科技有限公司 R&D 技术研究部创办,用浅显易懂的方式讲述高速设计,成立至今保持每周发布两篇原创技术文章,已和大家分享了百余篇呕心沥血之作,深受业内专业人士欢迎,是中国高速电路第一自媒体品牌。



高速先生微信公众号



历届所有技术文章 持续更新中



